

Auslegung eines DCF77 Empfängers

Konzeption des Analogteils

Mirko Schultheiß

24. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	3
2	Grundlegende Information zu DCF77	3
2.1	Codierung der gesetzlichen Zeit	3
2.2	Modulation	3
3	Auslegung des Analogteils	3
3.1	Auswahl einer Antenne	4
3.1.1	Berechnung der Ferritantenne für DCF77	4
3.2	Bandpassfilter	5
3.2.1	Berechnung des Filters	5
3.2.2	Verifizierung	6
3.3	weitere Verarbeitung des Signals	6
3.3.1	Verstärkung	6

1 Abstract

In diesem Dokument soll der Analogteil eines möglichen Empfängers für das DCF77-Signal ausgelegt werden. Zu diesem Thema wurde bereits viel Forschung betrieben. Deshalb handelt es sich hier eher um einen einfacheren Empfänger, der dazu dienen soll, wichtige Elemente eines solchen Empfängers für Einsteiger in das Thema besser zu verstehen. Die Quellencodierung des Signals wird nur am Rand erwähnt, ebenso wird die Demodulation aufgrund der niedrigen Trägerfrequenz komplett in den Digitalteil verlegt. Dementsprechend lassen sich die Konzepte aus diesem Dokument ebenfalls auf andere amplitudenmodulierte Signale in einem ähnlichen Frequenzbereich anwenden.

2 Grundlegende Information zu DCF77

DCF77 ist ein Signal, welches von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz PTB, erzeugt wird. Es dient dazu, eine Standardfrequenz und die gesetzliche Zeit zu verbreiten. Ausgesendet wird das Signal im Auftrag der PTB durch die Media Broadcast GmbH in Maiflingen südlich von Frankfurt und ist in weiten Teilen Zentraleuropas empfangbar. Das ausgesendete Signal hat eine Frequenz von 77,5 kHz und ist in der ITU Frequenzliste mit einer Bandbreite von 2,4 kHz eingetragen. Die Informationen zur Zeit sind der Trägerfrequenz per Amplitudenmodulation überlagert. [PHB04]

2.1 Codierung der gesetzlichen Zeit

Minuten, Stunden, der Kalendertag, der Wochentag, der Monat und das Jahr werden jeweils BCD-kodiert. Nach den Minuten, den Stunden und den Datumsinformationen wird jeweils ein Paritätsbit angehängt, mit dem auf Fehler in der Übertragung geprüft werden kann. Vor den Minutendaten werden einige Informationsdaten, wie die Ankündigung von Sommerzeit oder Schaltsekunden kodiert. Davor werden in den ersten 14 s Daten des Dienstleiters Meteo Time übertragen. Das genaue Kodiersschema ist in Abbildung 1 dargestellt.

2.2 Modulation

Zu Beginn jeder Sekunde mit Ausnahme der 59. Sekunde einer Minute wird die Amplitude des Signals auf 15 % abgesenkt. Für eine 1 wird das Signal für 200 ms abgesenkt, für eine 0 wird die Amplitude für 100 ms abgesenkt. Auch wenn diese Art der Modulation von offizieller Stelle als Amplitudenmodulation beschrieben wird [Pie+11], scheint dieses Modulation sich besser als Puls-Weiten-Modulation (PWM) beschreiben.

3 Auslegung des Analogteils

Im Folgenden werden alle Elemente der analogen Signalkette beginnend mit der Empfangsantenne betrachtet

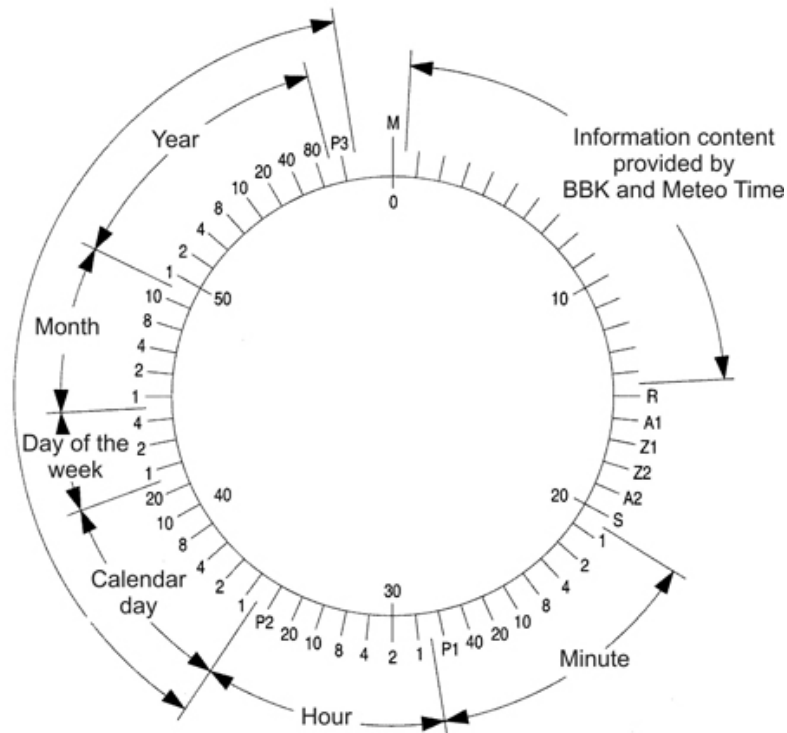


Abbildung 1: offizielles Kodierschema des PTB [Pie+11]

3.1 Auswahl einer Antenne

Da der hier theoretisch beschriebene Aufbau zum Erlangen eines tieferen Verständnisses einfach aufzubauen sein soll, liegt hier die Einfachheit der Herstellung der Antenne und geringe Kosten im Fokus. Außerdem wurde darauf geschaut, welche Antennen bei kommerziellen Modulen verwendet werden. So viel die Entscheidung auf eine sogenannte Ferrit-Stab Antenne. Dabei handelt es sich um eine Spule aus dünnem Kupferdraht, die um einen Ferrit-Stab gewickelt wurde.

3.1.1 Berechnung der Ferritantenne für DCF77

Um eine solche Ferrit-Stab Antenne besonders empfindlich auf die Trägerfrequenz des Signals einzustellen, kann zu der Spule ein Kondensator parallel geschaltet werden. Dadurch ergibt sich ein LC-Parallelschwingkreis, dessen Resonanzfrequenz f_0 sich durch die Auswahl eines passenden Kondensators einstellen lässt. Da für diese Arbeit keine Antenne physisch aufgebaut wurde, wird die Induktivität der Spule mit $L = 5 \text{ mH}$ angenommen. Aus Formel (1) für die Resonanzfrequenz des Schwingkreises kann so eine Formel für die Kapazität des Kondensators in Abhängigkeit zur Resonanzfrequenz auf-

gestellt werden, siehe Formel (2).

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$C = \frac{1}{L(2\pi f_0)^2} \quad (2)$$

Für den angenommenen Wert der Induktivität ergibt sich somit eine Kapazität von 843 pF. Da der Wert der Kapazität durch die Werte der käuflich erhältlichen Kondensatoren vorgegeben ist, kann hier der nächstgelegene verfügbare Wert gewählt werden und die Induktivität durch das Hinzufügen oder Entfernen von Spulenwicklungen abgeändert werden. Die benötigte Induktivität lässt sich dann durch Formel (??) berechnet werden.

$$L_{\text{neu}} = \frac{1}{C_{\text{neu}}(2\pi f_0)^2} \quad (3)$$

Für den ausgerechneten Wert $C = 843 \text{ pF}$ kann beispielsweise als nahegelegener Wert ein Kondensator mit $C_{\text{neu}} = 820 \text{ pF}$ gewählt werden. Damit ergibt sich dann für den anzustrebenden Wert der Induktivität $L_{\text{neu}} = 5,143 \text{ mH}$.

3.2 Bandpassfilter

Um Störungen wie beispielsweise eingekoppelte Signale von Schaltnetzteilen oder ähnlichem heraus zu filtern, wird ein Band-Pass Filter verwendet. Für die Auslegung eines Bandpassfilters sind die Mittenfrequenz f_0 , die in unserem Fall der Trägerfrequenz entspricht und die Bandbreite B des Signals erforderlich. Da für den Bandpassfilter eine aktive Bauweise gewählt werden soll, kann das Signal durch den gewählten Filter auch gleichzeitig vorverstärkt werden. Hier wurde ein Verstärkungsfaktor von $G = 10$ gewählt. Für die Auswahl eines passenden Designs wurde einschlägige Literatur verwendet. Die ausgewählte Topologie ist in Abbildung 2 dargestellt.

3.2.1 Berechnung des Filters

In dem Buch „Art of Electronics“ [Hor15] finden sich die Formeln (4), (5) und (6) für die Berechnung des in Abbildung 2 dargestellten Filters.

$$R_F = \frac{5,03 \cdot 10^7}{f_0} \quad (4)$$

$$R_Q = \frac{1 \cdot 10^5}{3,48Q + G - 1} \quad (5)$$

$$R_G = 3,16 \cdot 10^4 \frac{Q}{G} \quad (6)$$

Der Wert Q berechnet sich nach Formel (7) aus der Mittenfrequenz und der Bandbreite.

$$Q = \frac{f_0}{B} \quad (7)$$

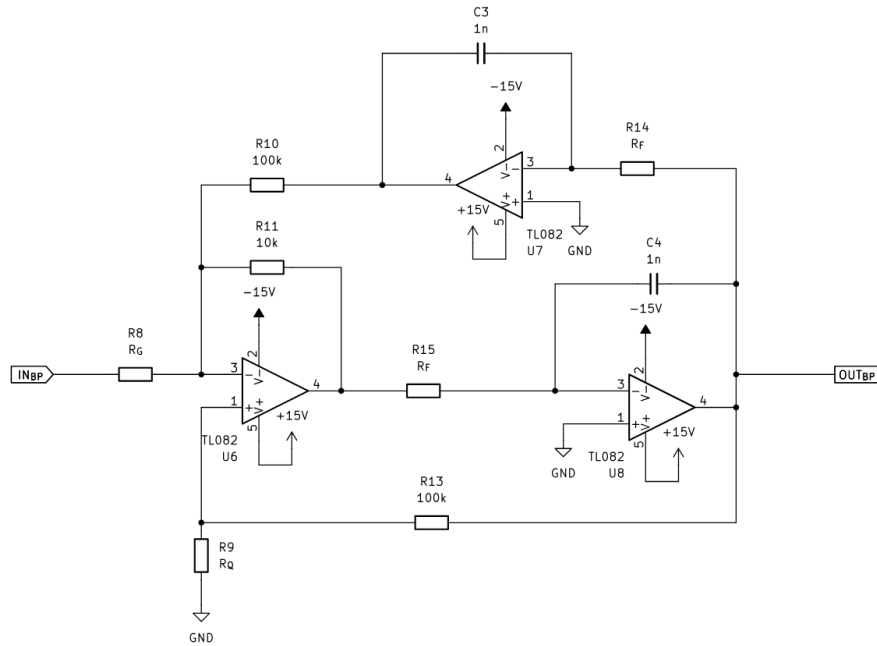


Abbildung 2: Topologie des für den Empfänger verwendeten Bandpassfilters [Hor15]

Mit den vorgegebenen Werten ergibt sich $R_F = 649,03 \Omega$, $R_Q = 823,89 \Omega$ und $R_G = 102,04 \text{ k}\Omega$. Damit ist der Filter vollständig berechnet.

3.2.2 Verifizierung

Zur Verifizierung wurde der Filter in KiCAD mit dem Operationsverstärker TL082 von Texas Instruments und den zuvor berechneten Werten aufgebaut, um den Amplitudengang zu simulieren. Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt.

Bei der Betrachtung des Amplitudengangs fällt auf, dass die Mittenfrequenz und auch der Filtergewinn vom erwarteten Ergebnis abweichen. Die Abweichung der Verstärkung spielt keine größere Rolle. Im Gegensatz dazu ist die Abweichung der Mittenfrequenz ein größeres Problem. Um die Mittenfrequenz anzupassen wurde die „Tuned value“ Funktion des Simulationstools in KiCAD verwendet, um die Werte der Widerstände so anzupassen, dass genau die Mittenfrequenz von $77,5 \text{ kHz}$ getroffen wird. Bei dieser Gelegenheit wurde die Verstärkung auf einen runden Wert von 10 dB angepasst. Durch diese Simulation wurden die Werte $R_F = 600 \Omega$, $R_Q = 855 \Omega$ und $R_G = 164 \text{ k}\Omega$ gefunden.

3.3 weitere Verarbeitung des Signals

3.3.1 Verstärkung

Das Signal sollte so verstärkt werden, dass es den Wertebereich des Analog-Digital-Wandlers voll ausschöpft. Um das zu erreichen kann ein Programmable Gain Amplifier,

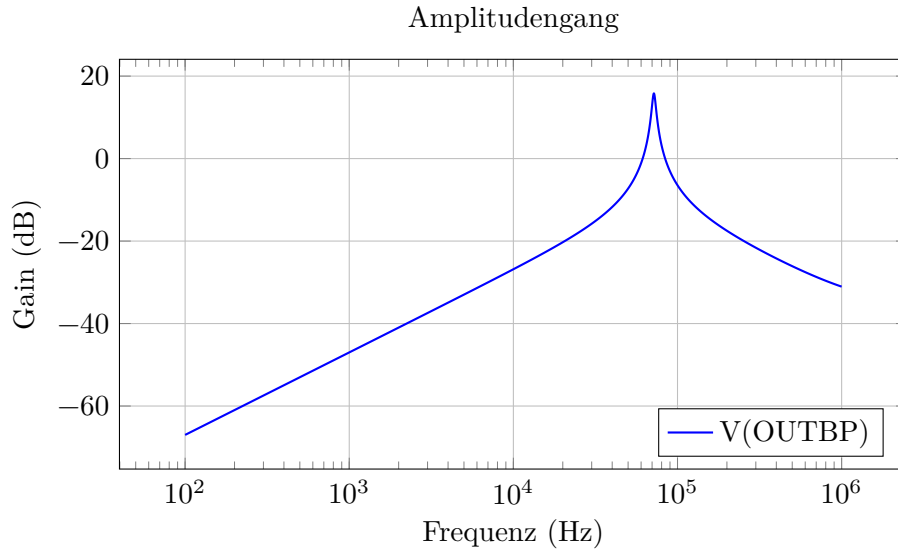


Abbildung 3: Amplitudengang des zuvor berechneten Filters

kurz PGA eingesetzt werden [d_engeler_performance_2012]. Dieser ermöglicht es, die Verstärkung vom Digitalteil aus zu steuern, sodass der Wertebereich des Analog-Digital-Wandlers grundsätzlich voll ausgenutzt wird. Da der Empfänger in diesem Beispiel nur an einem Ort benutzt werden soll, sodass sich die Empfangsstärke des Signals nicht wirklich ändert, kann der PGA auch durch eine einfache Operationsverstärkerschaltung ersetzt werden. Hier soll ein nicht invertierender Verstärker, wie er in Abbildung 4 dargestellt ist, verwendet. Dieser berechnet sich nach Formel (8) und muss an die lokalen Empfangsbedingungen angepasst werden. Um ein bisschen mehr Flexibilität zu ermöglichen, kann statt mit festen Widerständen mit Potentiometern gearbeitet werden.

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad (8)$$

3.3.2 weitere Verarbeitung

Das Signal könnte jetzt noch weiter analog demoduliert werden.

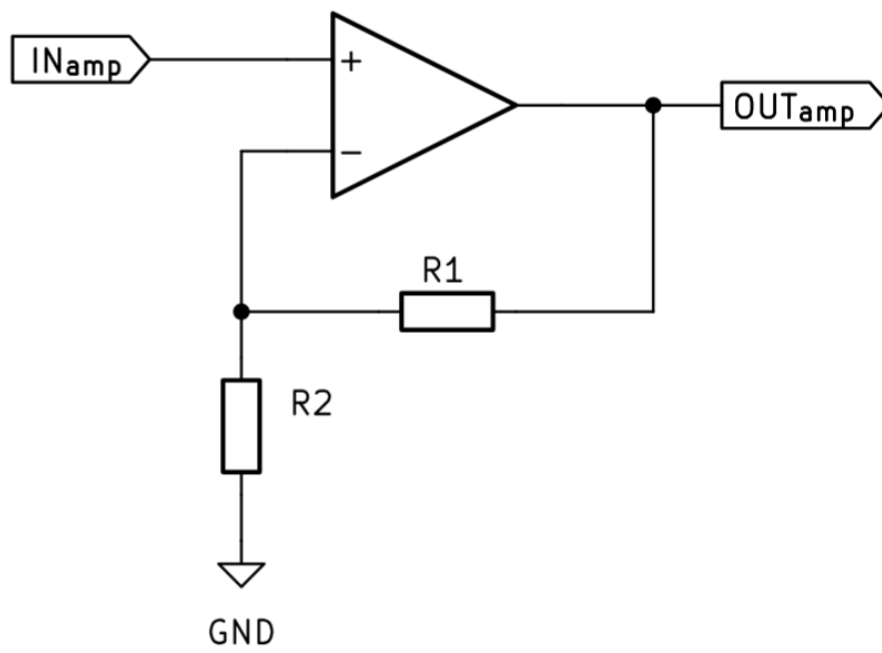


Abbildung 4: nicht invertierender Verstärker